

PUCRS - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL  
ENGENHARIA DE SOFTWARE

**RELATÓRIO DO TRABALHO 1 - ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE  
COMPUTADORES**

ARTHUR SUDBRACK IBARRA, GUSTAVO GIONGO LOTTERMANN E KEVIN  
RIBAS

PORTO ALEGRE  
2021


## 1. Introdução

Para este trabalho foi-se solicitado que construíssemos uma ULA sequencial (Unidade Lógica Aritmética), a qual deveria ser responsável por realizar operações de AND, OR, NOT ou somas aritméticas entre números binários de cinco bits. No entanto, sabia-se que deveríamos construir nossos componentes, como os seletores ou o somador, de forma manual, ou seja, sem o auxílio de componentes já prontos e disponibilizados pela ferramenta de construção de circuitos utilizada em aula (com a exceção de flip-flops, responsáveis pelas partes de memória). Ao decorrer deste relatório, será constatada a solução que o grupo encontrou para o desenvolvimento do trabalho, além de uma detalhada explicação a respeito de como o circuito confeccionado funciona, as partes que o compõe e exemplos de sua aplicação.

## 2. Desenvolvimento

### 2.1. Fragmentos do circuito


#### Clock

 

O clock é um dos componentes mais importantes do circuito, pois ele é responsável pelo deslocamento dos valores contidos em nossos flip-flops. Os flip-flops, por sua vez, são compostos por uma série de portas lógicas, de modo que, a cada sinal que eles recebem, emitem o valor e o inverso (complemento) do valor que estava anteriormente armazenado neles.


O que foi esclarecido no parágrafo acima é essencial para que possamos compreender o porquê de precisarmos, conforme a imagem sugere, clicar no clock 10 vezes. Sabemos que o circuito em questão é sensível à borda de subida, ou seja, de forma simplificada e em especial para esse circuito, nossos flip-flops somente deslocam seus valores para o próximo quando o clock performa um sinal de subida, e, portanto, como estamos trabalhando com números de cinco bits, são necessárias 10 oscilações do clock, uma vez que cinco dessas oscilações serão desprezadas.

## Entradas

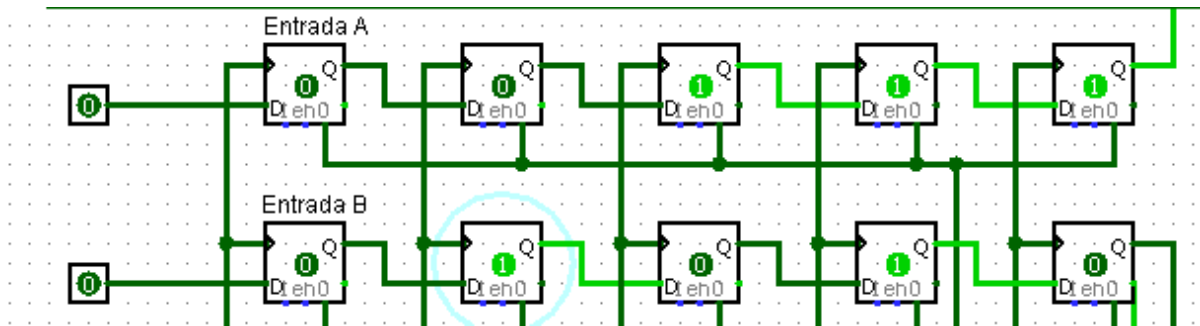

Nas entradas A e B são informados os números binários de cinco bits com os quais queremos trabalhar. Conforme oscilamos o nosso clock, esses números irão sendo deslocados para a direita para que possamos realizar as operações de nossa ULA com um bit de A e outro bit de B a cada borda de subida do clock. Para a imagem acima, por instância, teríamos as entradas: A = 00111, B = 01010.


## Operações do ULA

 

Nesta etapa do circuito os bits das entradas A e B, mencionadas anteriormente, passam pelas portas lógicas mostradas na imagem acima, e, desta forma, obtemos simultaneamente um resultado proveniente de todas as operações que constituem a ULA (resultado de OR, de AND e da soma aritmética). É


importante ressaltar que, para guardar os excedentes do cálculo da soma, estamos utilizando o mecanismo de flip-flops tipo D - por esses mecanismos serem um recurso de memória, é possível resgatar o excedente de uma soma prévia e somá-lo com os próximos bits das entradas.

### MUX 2-1 (Binvert)

 

Para a implementação do Binvert foi necessário construir um MUX 2-1, este componente é um seletor que possui a funcionalidade de escolher se usaremos os bits de B da forma que eles foram originalmente postos na entrada ou se usaremos o inverso (NOT) deles. O Binvert, como dito, é responsável por inverter todos os bits que compõem a entrada B e é ativado somente para realizarmos subtrações em nosso ULA. Isso se deve porque, para realizarmos operações de subtração, estamos somando a entrada A com o complemento de 2 da entrada B, e, para obtermos esse complemento, o primeiro passo necessário é a inversão completa de B - para isso existe o Binvert. O segundo passo é somar 1 bit ao valor obtido após a inversão de B, no entanto, isto ainda não é feito no componente do circuito mostrado na imagem acima, veremos como cumprir esse segundo passo mais adiante em nosso relatório.


### MUX 4-1 (escolha das operações)

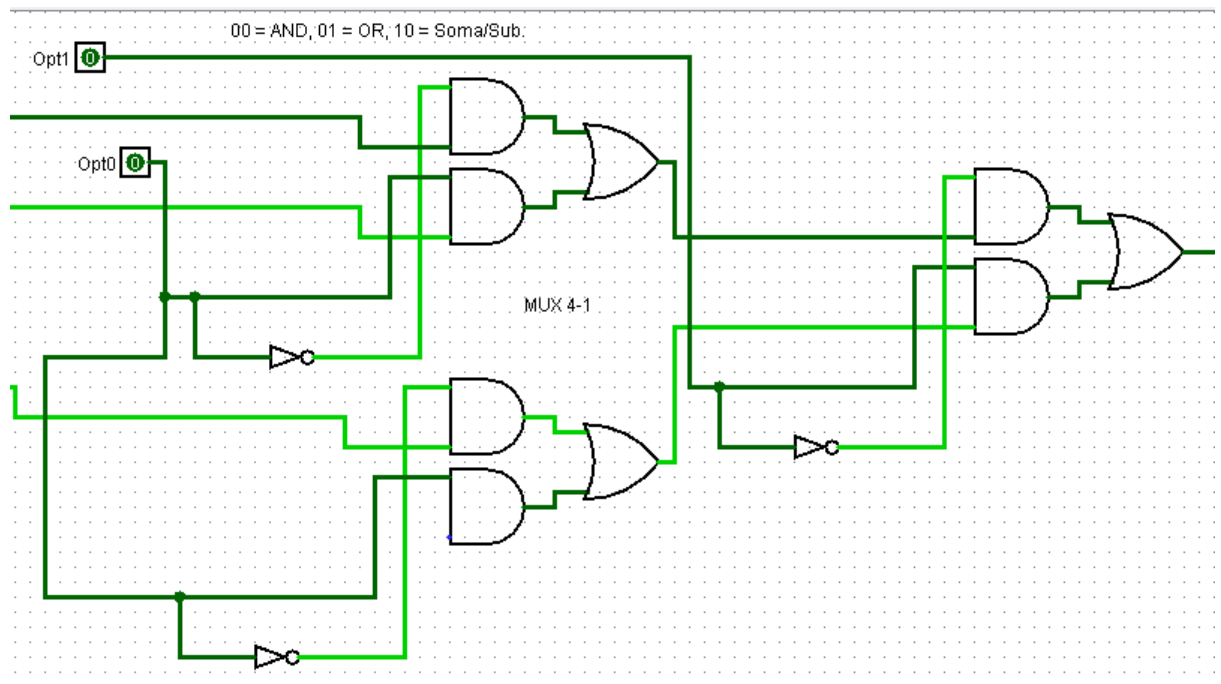

O MUX 4-1 da imagem acima é composto por três MUX 2-1 e é utilizado exclusivamente para escolhermos se desejamos realizar a operação de AND, de OR ou de soma em nosso ULA. Os pinos Opt0 e Opt1 juntos são responsáveis por indicar isso em números binários, conforme podemos ver na tabela abaixo:


Combinação	Valor em Decimal	Operação Correspondente
Opt1 = 0 e Opt0 = 0	0	AND
Opt1 = 0 e Opt0 = 1	1	OR
Opt1 = 1 e Opt0 = 0	2	Soma
Opt1 = 1 e Opt0 = 1	3	Não está sendo utilizado pela ULA em questão

## Resultado

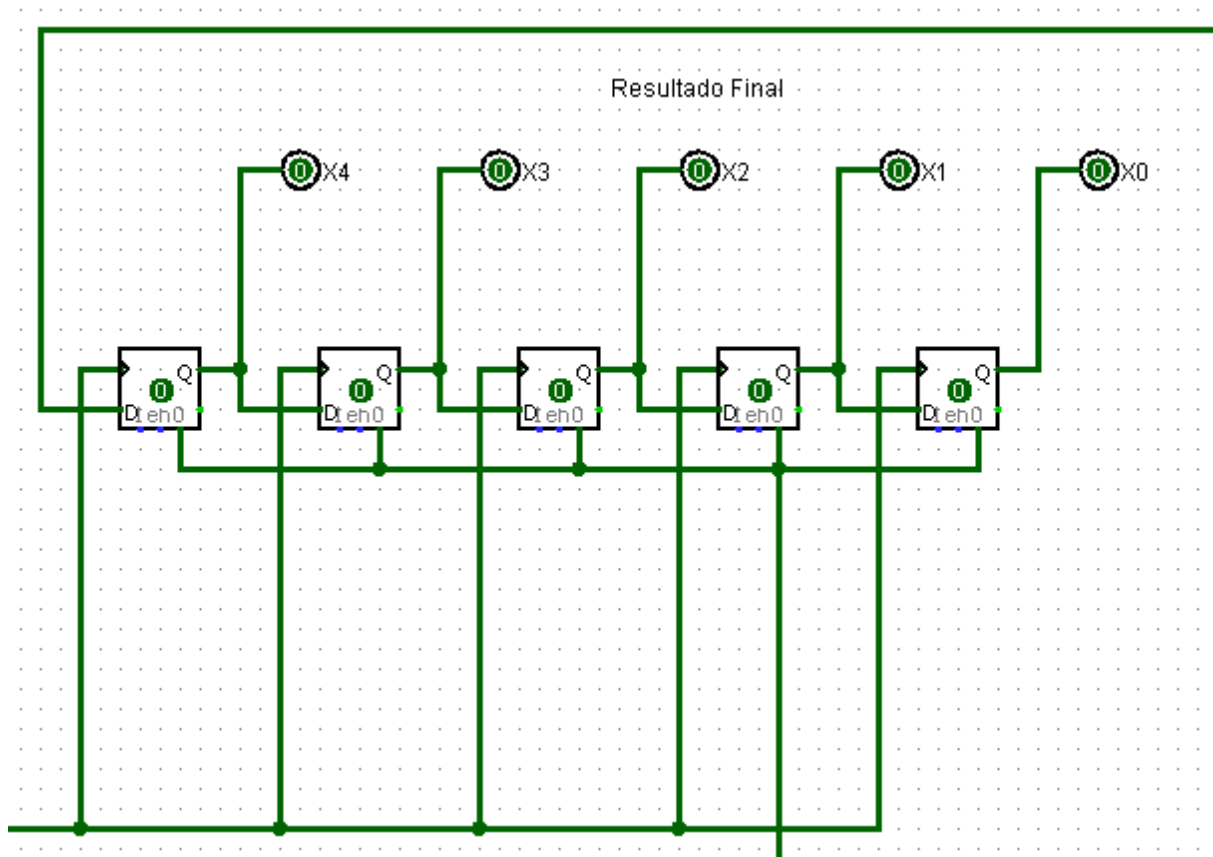

Esta parte do circuito é composta por cinco flip-flops tipo D e é responsável por armazenar os resultados obtidos para as operações do ULA durante as oscilações do clock. A cada borda de subida do clock, os bits presentes nos flip-flops vão sendo deslocados para a direita, de forma a gradativamente ir compondo o resultado final, o qual é obtido após todas as 10 bordas de subida do clock necessárias para o funcionamento deste circuito.

## Resetador

 

O resetador é unicamente responsável por redefinir os valores contidos em todos os flip-flops do circuito para 0. Ele pode ser usado quando desejamos realizar outra operação do ULA com novas entradas sem que as operações que foram realizadas anteriormente afetem este processo.

## **2.2 Explicação do circuito**

Agora que possuímos uma melhor compreensão a respeito dos fragmentos que compõem nosso circuito, será descrito como este funciona em um fluxo completo, englobando todas as partes que já foram aqui mostradas:

Primeiramente definimos as entradas A e B com os valores binários de cinco bits que desejamos em nossos flip-flops de entrada e configuramos os pinos Opt1 e Opt0 em nosso MUX 4-1 de modo a escolher qual operação do ULA iremos realizar. Após isso, podemos começar a oscilar nosso clock, sendo que, a cada borda de subida, os bits das entradas de A e B\* irão sendo deslocados e processados pelas portas ou conjunto de portas tradicionais do ULA (AND, OR e somador). Dessa forma, todas elas irão emitir algum resultado proveniente da operação realizada - a porta AND pode emitir 0, enquanto que a porta OR e o somador podem emitir 1. Posto isso, cabe ao nosso seletor 4x1, ou MUX 4-1, decidir se iremos considerar o resultado proveniente da operação de AND, de OR ou de soma, o que depende diretamente do que configuramos para os pinos Opt1 e Opt0, conforme dito anteriormente. Uma vez tendo escolhido o que iremos considerar, os valores retornados pelas operações do ULA irão sendo encaminhados para nossos flip-flops de resultado, os quais serão gradativamente preenchidos conforme oscilamos o clock.

\* É importante reconhecer que, caso o Binvert esteja configurado como 1, então serão utilizados os bits de B em formato invertido nas operações do ULA. É nesta parte do ULA que ocorre a operação de NOT, a qual, embora não apareça como uma opção de resultado final, é substancial para montarmos o complemento de 2 da entrada B em subtrações.

## 2.3 Aplicações

### 2.3.1 Casos AND e OR

Ent. A	Ent. B	Binvert	Opt1	Opt0	Operação	Resultado
01101	01000	0	0	0	AND	01000
01101	01000	0	0	1	OR	01101
01010	11100	0	0	0	AND	01000
01010	11100	0	0	1	OR	11110
11111	00111	0	0	0	AND	00111
11111	00111	0	0	1	OR	11111
10001	01110	0	0	0	AND	00000
10001	01110	0	0	1	OR	11111
10110	00001	0	0	0	AND	00000
10110	00001	0	0	1	OR	10111


### 2.3.2 Casos soma

Ent. A	Ent. B	Binvert	Opt1	Opt0	Operação	Resultado	Cout Final
01101	01000	0	1	0	Soma	10101	0
01010	11100	0	1	0	Soma	00110	1
11111	00111	0	1	0	Soma	00110	1
10001	01110	0	1	0	Soma	11111	0
10110	00001	0	1	0	Soma	10111	0

 
### 2.3.3 Casos subtração

Para os casos de subtração, é importante ressaltar que algumas configurações adicionais têm de ser feitas, sendo estas a ativação de Binvert para 1 e a definição manual do valor inicial do flip-flop responsável pelos excedentes da soma para 1.





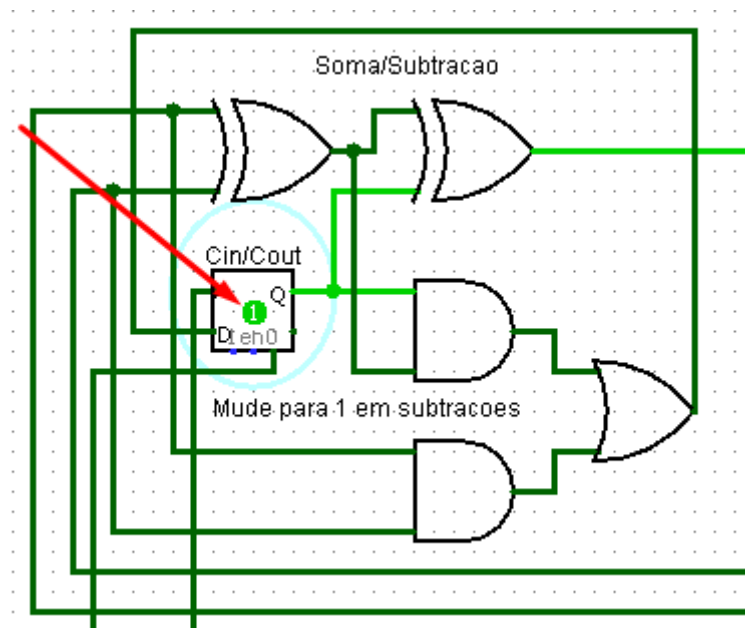*Ativação do Binvert (Operação NOT de B)*



*Definindo o valor inicial do flip-flop de excedentes para 1*

Ent. A	Ent. B	Binvert	Opt1	Opt0	Operação	Resultado	Cout Final
01101	01000	1	1	0	Soma	00101	0
01010	11100	1	1	0	Soma	01110	0
11111	00111	1	1	0	Soma	11000	1
10001	01110	1	1	0	Soma	00011	1
10110	00001	1	1	0	Soma	10101	1